

UYGULAMA FAALİYETİ

3 Fazlı asenkron motoru iki kumanda merkezli ve ileri geri butonsal kilitlemeli olarak kumanda ve güç devresini çiziniz. Güç ve kumanda devresini kurunuz.

İşlem Basamakları	Öneriler
- Ø Şema veya projeyi inceleyerek gerekli elemanları temin ediniz. - Ø Sistemdeki çalışacak alıcıların ve kumanda elemanlarının şemada belirtilen yerlerine montajını yapınız. - Ø Sistem elemanları arasındaki gerekli bağlantıları yapınız.	- Ø Sizden yapmanızı istenilen işi doğru anlayıp uygun kumanda devre elemanlarını seçmelisiniz. - Ø Kumanda elemanlarının avometre ile sağlamlık kontrollerini yapmalısınız. - Ø Seçtiğiniz kumanda devre elemanları ve alıcıların montajını yaparken elemanların ebatları ve bağlantı şekillerini dikkate almalısınız. Bunları dikkate almadığınızda kumanda elemanları ve alıcıları yerleştirmede sıkıntı yaşayabilirsiniz. - Ø Kumanda elemanları arasındaki bağlantıları sırasına uygun olarak yapmalısınız. - Ø Bağlantıları yaparken akım yolu takibini yapmayı unutmamalısınız. (Enerji uygulanan noktadan nötr noktasına) - Ø Kumanda elemanlarının yerleştirilme sırasının soldan sağa doğru olduğunu unutmamalısınız.

