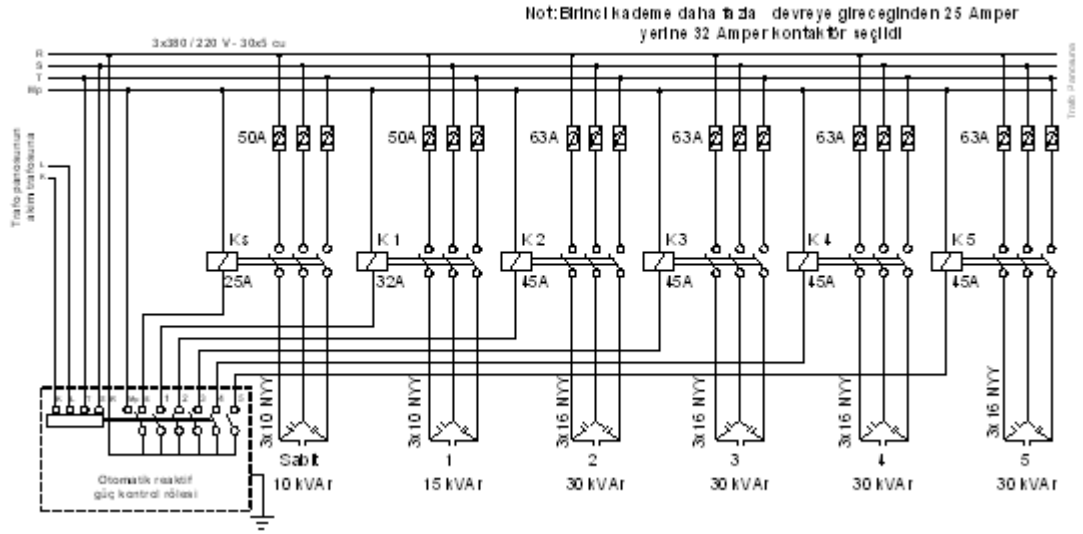



UYGULAMA FAALİYETİ

Reaktif güç kontrol rölesi bağlantılarını yapınız.


İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Röleyi bağlamadan önce şekil 1.9'daki bağlantı şemasını dikkatle inceleyiniz. ➤ Akım trafosunu ana şalter çıkışına veya ana giriş sigortalarından birinin ayağına bağlayınız. ➤ Akım trafosundan gelen uçları röle terminalinin 1-2 uçlarına bağlayınız (Cosinüsfi metre bağlanmayacaktır.). ➤ 4 ve 5 nu.lı röle klemensine diğer iki fazı bağlayınız.	➤ Bütün malzemelerin katalog ve varsa CD'lerini inceleyiniz. ➤ En çok karşılaşılan hata, akım trafosunun kompanzasyon panosundan sonra bağlanmasıdır. Bu durumda röle çalışmaz. Akım trafosu daima kondansatörlerden önce ve işletmenin ilk girişine bağlanmalıdır. ➤ Akım trafosunun bağlı olduğu faz R ise rölenin 4 ve 5 nu.lı klemenslerine mutlaka diğer iki fazı yani S ve T fazlarını bağlayınız. ➤ Bağlantılarınızda şekil 1.9'dan faydalanınız. ➤ Bağlantıları yaparken iş güvenliği tedbirlerine uyunuz.



Şekil 1.12: Kompanzasyon pano bağlantı şeması

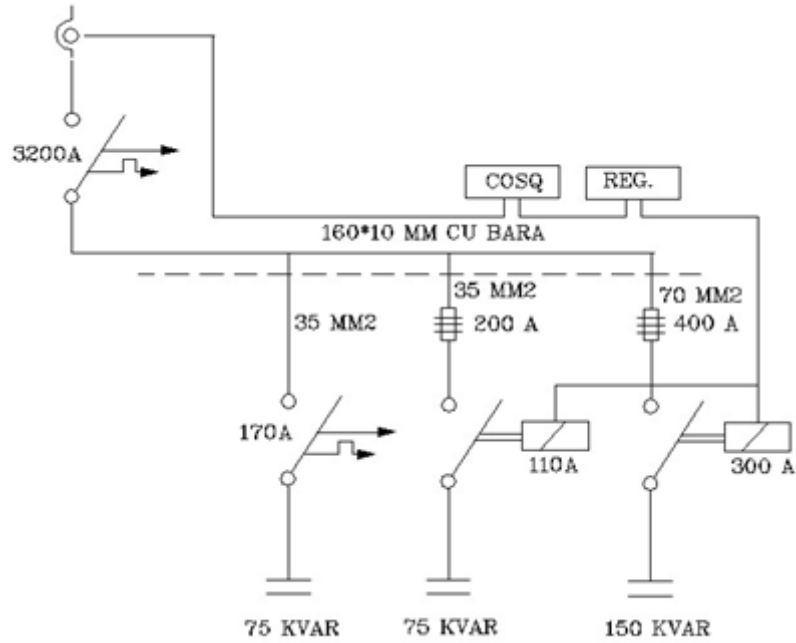

Şekil 1.13: Kompanzasyon panosu tek hat şeması

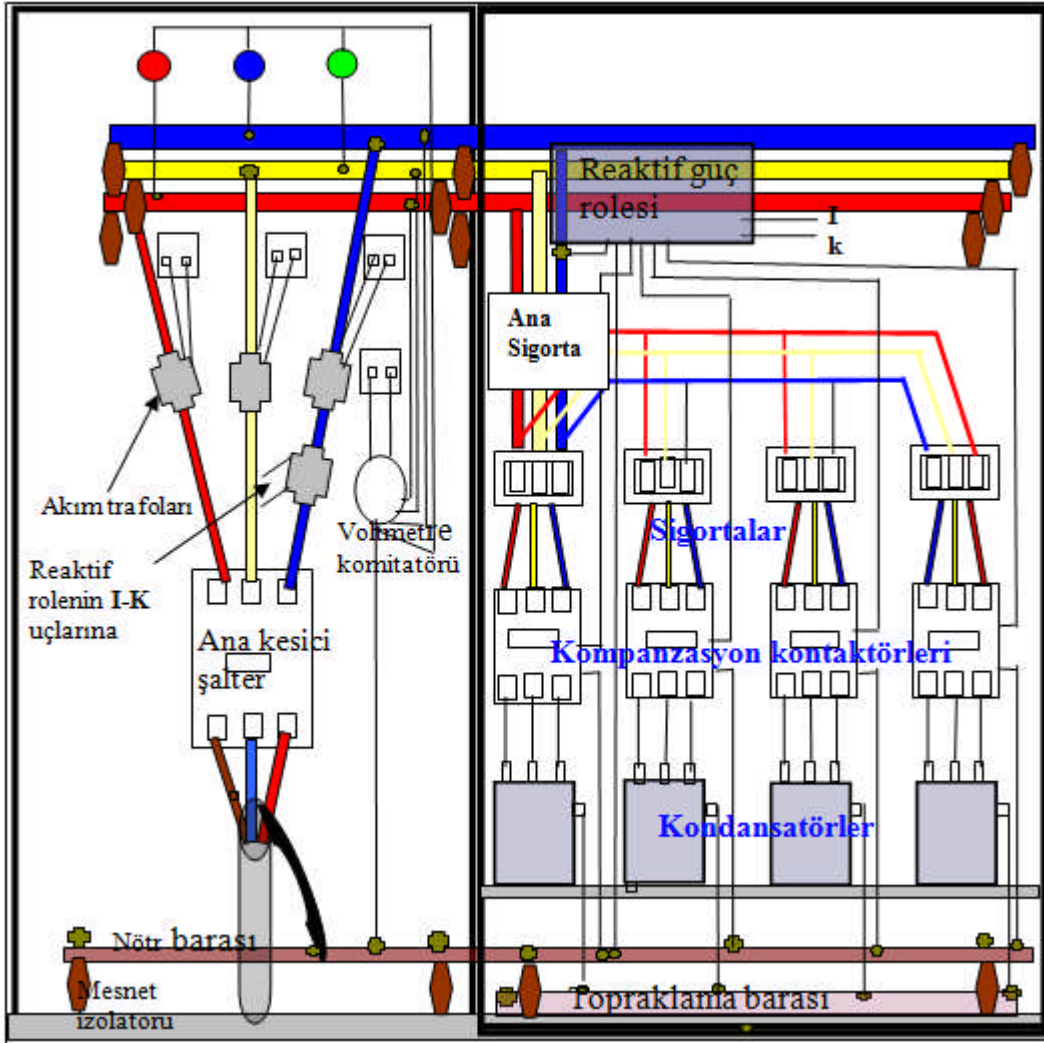

Şekil 1.14: Kompanzasyon pano bağlantı şeması